

CORRENT ALTERN . Experiència 6.1

En un circuit de corrent altern un condensador presenta una reactància :

$$X_C = 1/C\omega$$


amb $\omega = 2\pi\nu$ essent ν la freqüència del corrent .

Així , doncs , una simple lectura de tensió i intensitat en un circuit format per un condensador permet de trobar la seva capacitat ja que :

$$X_C = V/I$$

El mètode pot ésser usat per a verificar les associacions sèrie i paral·lel de condensadors.

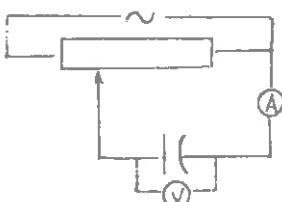El circuit pot incloure un potenciòmetre i en aquest cas es poden obtenir diversos valors $V-I$. D'aquesta manera hom pot verificar la linealitat d V respecte a I . El pendent de la recta obtinguda permet de trobar la reactància :



- Material :
- Una font 30V/50mA (FA-001)
 - Un mil.liamperímetre 0-15 mA (ES-033)
 - Un voltímetre 0-30 V (ES-033)
 - Un potenciómetre 2.2 k Ω /350 mA (ES-025)
 - Una caixa de connexions (ES-036)
 - Dos condensadors d'1 μ F

Observacions : Pot ser convenient posar en sèrie amb el condensador una resistència (vg , 1 k Ω) a fi de limitar la intensitat en el cas d'un condensador curtcircuitat . En el cas de la font Enosa aquesta precaució no és tan necessària ja que té una resistència interna gran .